

**LABORATÓRIO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I**

## AULA 11: implementação em Verilog dos componentes do nRisc que armazenam estado


**Professor:** Mateus Felipe Tymburibá Ferreira

**Data:** 11/08/2021

**Aluno:** Darmes Araujo Dias
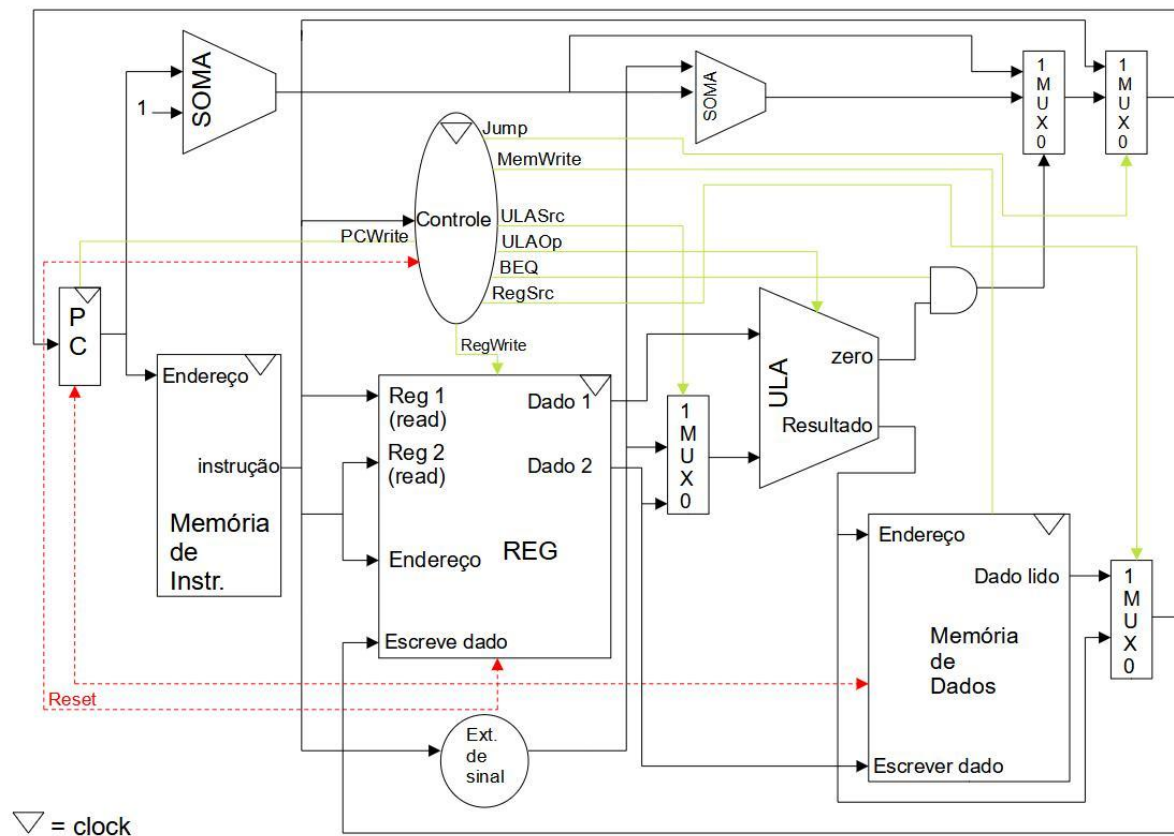
## Mudanças no projeto:

Troquei o nome da entrada (Reg1(write)) para endereço e tirei o sinal de controle ReadMem no datapath:



mudança no código do nris, porque os jump's e beq's não conseguiam alcançar as instruções:

#AULA 7:Projeto de um Processador: implementação do programa-teste no MARS

#Aluno: Darnes Araujo Dias

```
.data # definindo onde começam os dados do programa
    zero: # Este valor deve ser sempre o endereço 0
    .word 0
    array:
    .word 1,2,3,4,5,6,7,8 # inicializando valores do array
    size:
    .word 8
#Só possuo dois registradores na minha arquitetura, $s1 e $s2
#end do iterator 10
#end da soma 11
#end do valor de array[i] 12
#beq sempre compara os únicos dois registradores
.text # a partir daqui começam as instruções
.globl main

    main:
        la $s2, zero # 00110000
        la $s1, zero # 00100000
    loop:
        la $s1, zero # 00100000
        addi $s1, 10 # 10001010
        lw $s1, 0($s1) # 00000000
        la $s2, size # 00111001
        lw $s2, 0($s2) # 00011000
        beq exit # 10100010
        j continue1 # 11000011
    exit:
        #111XXXXX
    .data
    aux1:
        j loop # 11011000
    continue1:
        la $s2, array # 00110001
        add $s2,$s2,$s1 # 01111000
        lw $s2, 0($s2) # 00011000
        la $s1, zero # 00100000
        addi $s1, 12 # 10001100
        sw $s2, 0($s1) # 01001000
        la $s1, zero # 00100000
        addi $s1, 10 # 10001010
        lw $s1, 0($s1) # 00000000
        j continue2 # 11000010
    aux2:
        j aux1 # 11010101
```

```

        continue2:
        addi $s1, 1 # 10000001
        la $s2, zero # 00110000
        addi $s2, 10 # 10011010
        sw $s1, 0($s2) # 01010000
        la $s2, zero # 00110000
        j continue3 # 11000010
aux3:
        j aux2 # 11011001

        continue3:
        addi $s2, 12 # 10011100
        sw $s2, 0($s2) # 01011000
if:
        addi $s2, -2 # 10011110
        la $s1, zero # 00100000
        beq is_even # 10100111
        addi $s1, 1 # 10000001
        beq aux3 # 10111001
        addi $s1, -2 # 10001110
        beq aux3 # 10110111
        j if # 11011001
aux4:
        j aux3 # 11010110

        is_even:
        la $s1, zero # 00100000
        addi $s1, 12 # 10001100
        lw $s1, 0($s1) # 00000000
        la $s2, zero # 00110000
        addi $s2, 11 # 10011011
        lw $s2, 0($s2) # 00011000
        add $s2, $s2, $s1 # 01111000
        la $s1, zero # 00100000
        addi $s1, 11 # 10001011
        sw $s2, 0($s1) # 01001000
        j aux4 # 11010101

```

**1) Apresente o código fonte, em Verilog, dos módulos que descrevem os componentes do seu nRisc que armazenam valores.**

**2) Configure simulações que demonstrem o correto funcionamento de todos os componentes implementados. Apresente o código fonte desse(s) módulo(s) de simulação.**


**3) Demonstre e explique o funcionamento das simulações, usando fotos da tela (screenshots) da aplicação ModelSim em execução.**

## ➤ PC

```
1  module pc(Clock, PCWrite, Address, NextPC, Reset);
2      input PCWrite, Clock, Reset;
3      input [7:0]NextPC;
4
5      output reg [7:0]Address;
6
7      always @(posedge Clock) begin
8          if(Reset)
9              Address <= 0;
10         else
11             Address <= NextPC;
12
13     end
14
15 endmodule
16
```

```
1  module pc_simulation(a,b);
2      reg PCWrite, Clock, Reset;
3      reg [7:0]NextPC;
4
5      wire [7:0]Address;
6      wire pcwrite, clock, reset;
7      wire [7:0]nextpc;
8
9      input a,b; // só para o quartus me deixar fazer o design do módulo
10
11      assign clock = Clock;
12      assign pcwrite = PCWrite;
13      assign reset = Reset;
14      assign nextpc = NextPC;
15
16      pc pc_aux(clock, pcwrite, Address, nextpc, reset);
17
18      always #10 Clock = ~Clock;
19      initial begin
20          #0 Reset = 1;
21          #0 Clock = 0;
22          #0 PCWrite = 0;
23          #20 Reset = 0;
24          #0 NextPC = 8'b00000001;
25          #10 PCWrite = 1;
26          #10 PCWrite = 0;
27          #0 NextPC = 8'b00000010;
28          #10 PCWrite = 1;
29          #10 PCWrite = 0;
30          #10 $finish;
31      end
32
33 endmodule
34
```

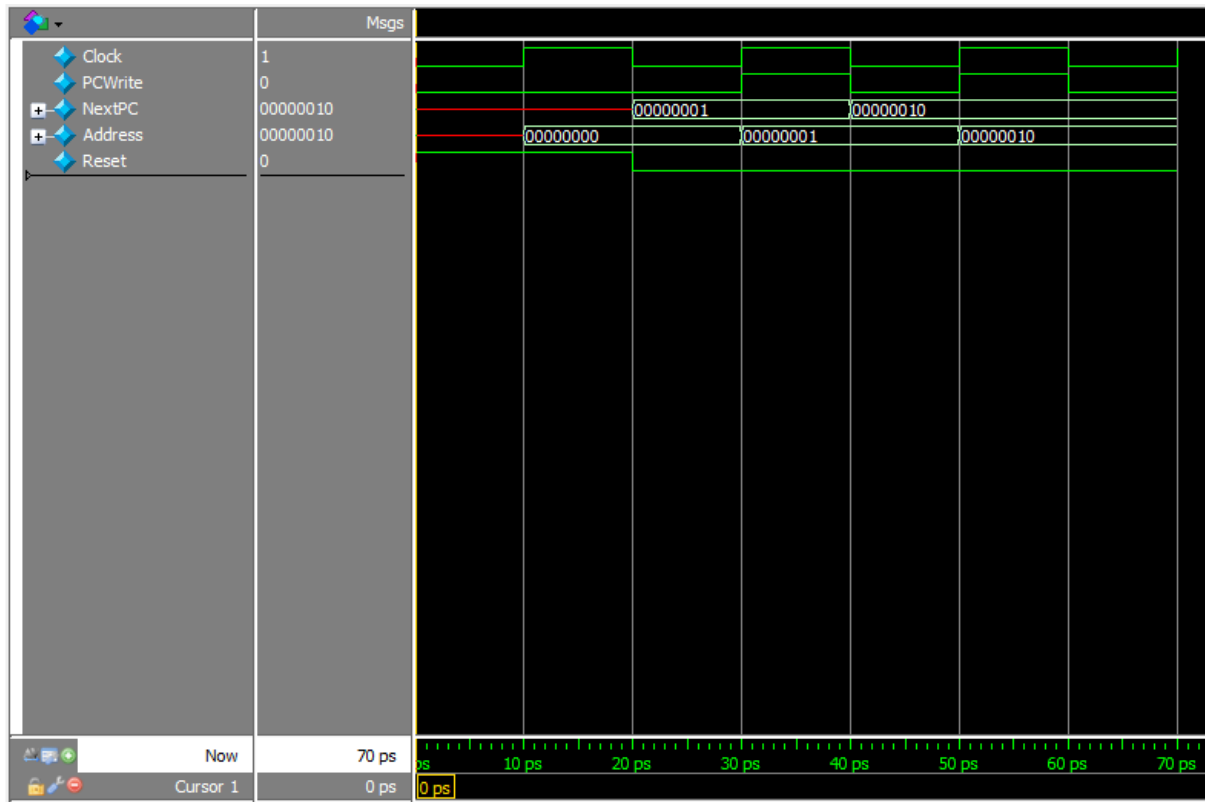O testbench foi escrito para o teste do módulo PC, ele consiste em resetar meu PC(ele começa no endereço de instrução 0), e depois apontar PC como 1 (2° instrução) e depois ir para o próximo endereço de instrução, passando PC para 2 (3° instrução).




A simulação foi como o esperado.  
O wave.do foi salvo na pasta pc\_simulation.
 
## ➤ Memória de instrução

```
1  module memory_of_instruction(Clock ,Address, Instruction, Reset, Data_in, WE);
2      input Clock, Reset, WE;
3      input [7:0]Data_in;
4      input [7:0]Address;
5
6      output wire [7:0]Instruction;
7
8      reg [7:0]Memory[63:0];
9
10     assign Instruction = Memory[Address];
11
12     always @(posedge Clock) begin
13         if(WE) begin
14             Memory[Address] <= Data_in;
15         end else begin
16             if(Reset) begin
17                 Memory[Address] <= 0;
18             end
19         end
20     end
21
22     initial begin
23         $readmemh("instructions\hex.hex", Memory);
24     end
25
26 endmodule
27
```

```
1  module memory_of_instruction_simulation(input a, output b, input clock);
2      reg Clock, Reset, WE;
3      reg [7:0]Address;
4      reg [7:0]Data_in;
5
6      //input a,b; //inutil, isso só serve para o quartus me deixar criar o modulo de testbench
7
8      wire [7:0]Instruction;
9
10     //wire clock;
11     wire reset,we;
12     wire [7:0]address;
13     wire [7:0]data_in;
14
15     assign we = WE;
16     assign data_in = Data_in;
17     assign reset = Reset;
18     //assign clock = Clock;
19     assign address = Address;
20
21     memory_of_instruction mi(clock,address,Instruction, reset, data_in, we);
22
23     integer i;
24
25     always #10 Clock = ~Clock;
26     initial begin
27         #0 Clock = 0;
28         #0 Address = 0;
29         for(i=0;i<64;i=i+1)
30             #20 Address = Address + 1;
31     end
32 end
33 endmodule
34
```



Tudo ocorre como o planejado, escrevemos todas as instruções do código nrisc na memória de instruções nas posições corretas.

O wave.do foi salvo na pasta memory\_of\_instruction\_simulation.

E as instruções estão em instructionsinhex.hex também na pasta memory\_of\_instruction\_simulation.





## ➤ Banco de registradores

```
1 module registers_bank(Clock, RegWrite, Reg1_read, Reg2_read, Address, WriteData, Data1, Data2, Reset);
2     input Clock, RegWrite, Reset;
3     input [1:0]Reg1_read;
4     input [1:0]Reg2_read;
5     input [1:0]Address; // Reg 1(read) Reg 2(read) Reg 1(write)
6     input [7:0]WriteData; // Escreve dado
7
8     output [7:0]Data1;
9     output [7:0]Data2; // Dado 1 Dado 2
10
11     reg [7:0]Memory[1:0]; // só possui dois registradores
12
13     assign Data1 = Memory[Reg1_read];
14     assign Data2 = Memory[Reg2_read];
15
16     integer i;
17
18     always @(posedge Clock) begin
19         if(Reset) begin //Quando resetar coloca os regs igual a zero
20             for(i=0;i<2;i=i+1)
21                 Memory[i] = 0;
22             end
23         else if(RegWrite)
24             Memory[Address] <= WriteData;
25         else begin //Quando não estiver fazendo nada
26             for(i=0;i<2;i=i+1)
27                 Memory[i] <= Memory[i];
28             end
29         end
30     end
31 endmodule
32
33
```

```
registers_bank_simulation.v
1 module registers_bank_simulation(a,b);
2     reg Clock, RegWrite, Reset;
3     reg [1:0]Reg1_read;
4     reg [1:0]Reg2_read;
5     reg [1:0]Address; // Reg 1(read) Reg 2(read) Reg 1(write)
6     reg [7:0]WriteData; // Escreve dado
7
8     wire [7:0]Data1;
9     wire [7:0]Data2; // Dado 1 Dado 2
10    wire clock, regwrite, reset;
11    wire [1:0] reg1_read;
12    wire [1:0] reg2_read;
13    wire [1:0] address;
14    wire [7:0]writedata;
15
16    assign clock = Clock;
17    assign regwrite = RegWrite;
18    assign reset = Reset;
19    assign reg1_read = Reg1_read;
20    assign reg2_read = Reg2_read;
21    assign address = Address;
22    assign writedata = WriteData;
23
24    input a,b; // inutil, só para escrever o testbench e o quartus deixar eu fazer o design do modulo
25    registers_bank rb(clock, regwrite, reg1_read, reg2_read, address, writedata, Data1, Data2, reset);
26    always #10 Clock = ~Clock;
27    initial begin
28        #0 Reset = 1;
29        #0 Clock = 0; // a partir de agora espere 0 e faça isso
30        #0 RegWrite = 0;
31        #20 Reset = 0;
32        #0 Address = 0;
33        #0 WriteData = 8'b10101010;
34        #10 RegWrite = 1;
35        #10 RegWrite = 0;
36        #0 Address = 1;
37        #0 WriteData = 8'b01010101;
38        #10 RegWrite = 1;
39        #10 RegWrite = 0;
40        #0 Reg1_read = 0;
41        #10 Reg1_read = 1;
42        #0 Reg2_read = 0;
43        #10 Reg2_read = 1;
44        #10 $finish;
45    end
46 endmodule
```

Testbench escrito para testar o banco de registradores, ele consiste em resetar o meu banco de registradores, depois ele escreve em WriteData 10101010(170) e após isso Address recebe 0 e RegWrite recebe 1, dessa forma, RegWrite “autoriza” a escrita de

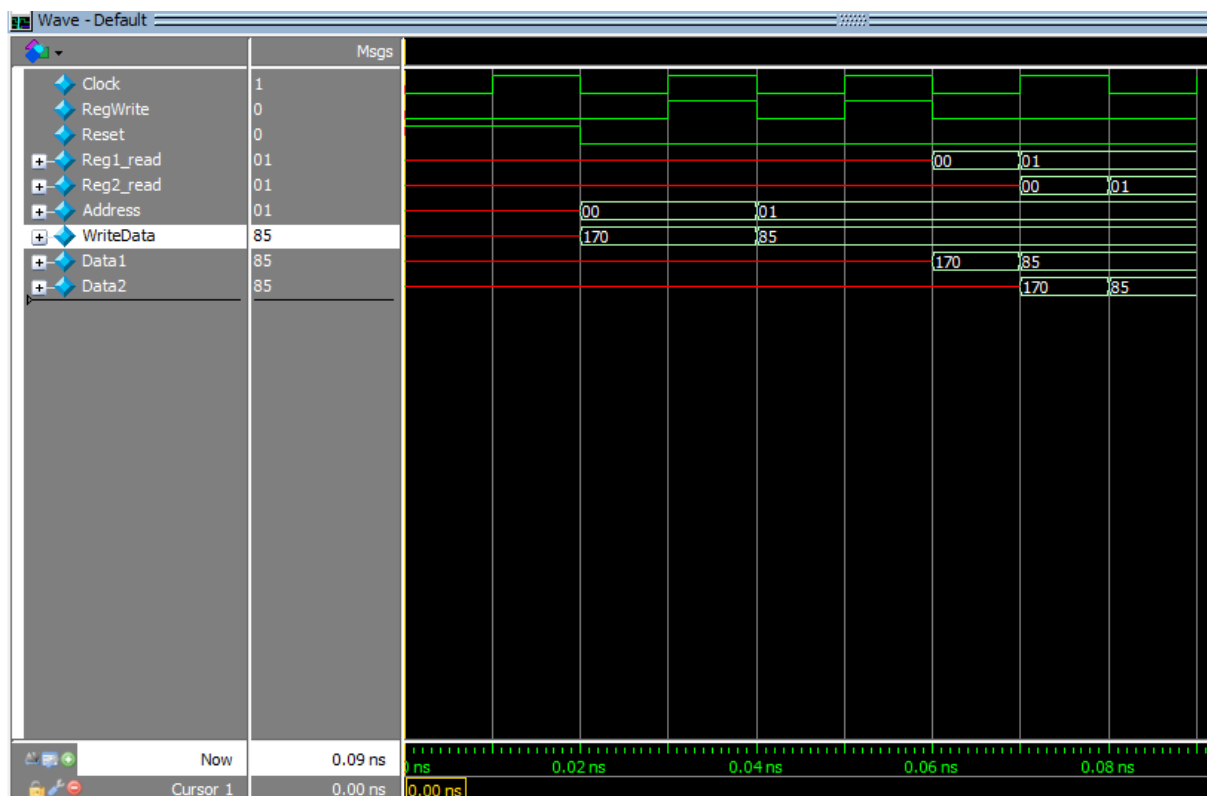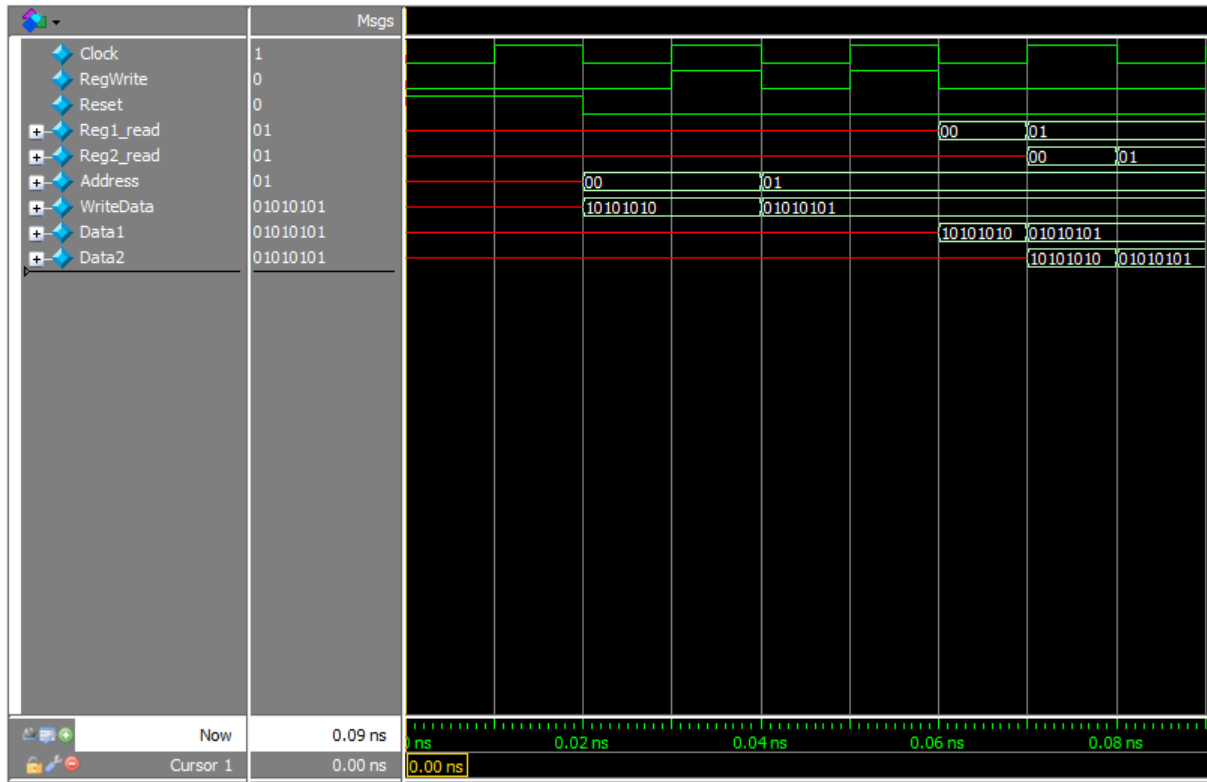WriteData no registrador 0, e depois RegWrite volta a ser 0. Após isso é escrito 01010101(85) em WriteData, Address recebe 1 e RegWrite recebe 1, dessa maneira, é escrito WriteData no registrador 1, e depois RegWrite volta a ser 0. Depois disso, o testbench escreve nas saídas do banco de registradores esses números(deixando Reg1\_read e Reg2\_read no HIGH, e depois voltam a ser LOW).



A simulação foi como o esperado.

O wave.do foi salvo na pasta registers\_bank\_simulation.

## ➤ Memória de dados


```
1  module data_memory(Clock, Address, WriteData, Data, MemWrite, Reset);
2      input Clock, MemWrite, Reset;
3      input [7:0]Address;
4      input [7:0]WriteData; // Endereço Escrever dado
5
6      output reg[7:0]Data; // Dado lido
7
8      reg [7:0]Memory[0:255];
9
10     integer i;
11
12     always @(posedge Clock) begin
13         if (Reset) begin
14             Memory[Address] <= 0;
15         end
16         else if(MemWrite)//Escreve na memória
17             Memory[Address] <= WriteData;
18         else
19             Data <= Memory[Address];
20     end
21
22 endmodule
23
24
25
26
27
```

```

1  module data_memory_simulation(a,b);
2      reg Clock, MemWrite, Reset;
3      reg [7:0]Address;
4      reg [7:0]WriteData; // Endereço Escrever dado
5
6      wire[7:0]Data; // Dado lido
7      wire clock, memwrite, reset;
8      wire [7:0]address;
9      wire [7:0]writedata;
10
11     input a,b; // inutil, estou usando apenas para conseguir fazer o testbench
12
13     assign clock = Clock;
14     assign memwrite = MemWrite;
15
16     assign reset = Reset;
17     assign address = Address;
18     assign writedata = WriteData;
19
20     data_memory dm(clock, address, writedata, Data, memwrite, reset);
21
22     always #10 Clock = ~Clock;
23     initial begin
24         #0 Reset = 1;
25         #0 Clock = 0;
26         #20 Reset = 0;
27         #0 MemWrite = 0;
28         #0 Address = 8'b00000000;
29         #0 WriteData = 8'b00000010;
30         #10 MemWrite = 1;
31         #10 MemWrite = 0;
32         #0 Address = 8'b00000001;
33         #0 WriteData = 8'b00001010;
34         #10 MemWrite = 1;
35         #10 MemWrite = 0;
36         #0 Address = 8'b00000000;
37         #20 Address = 8'b00000001;
38         #30 $finish;
39     end
40
41 endmodule
42

```

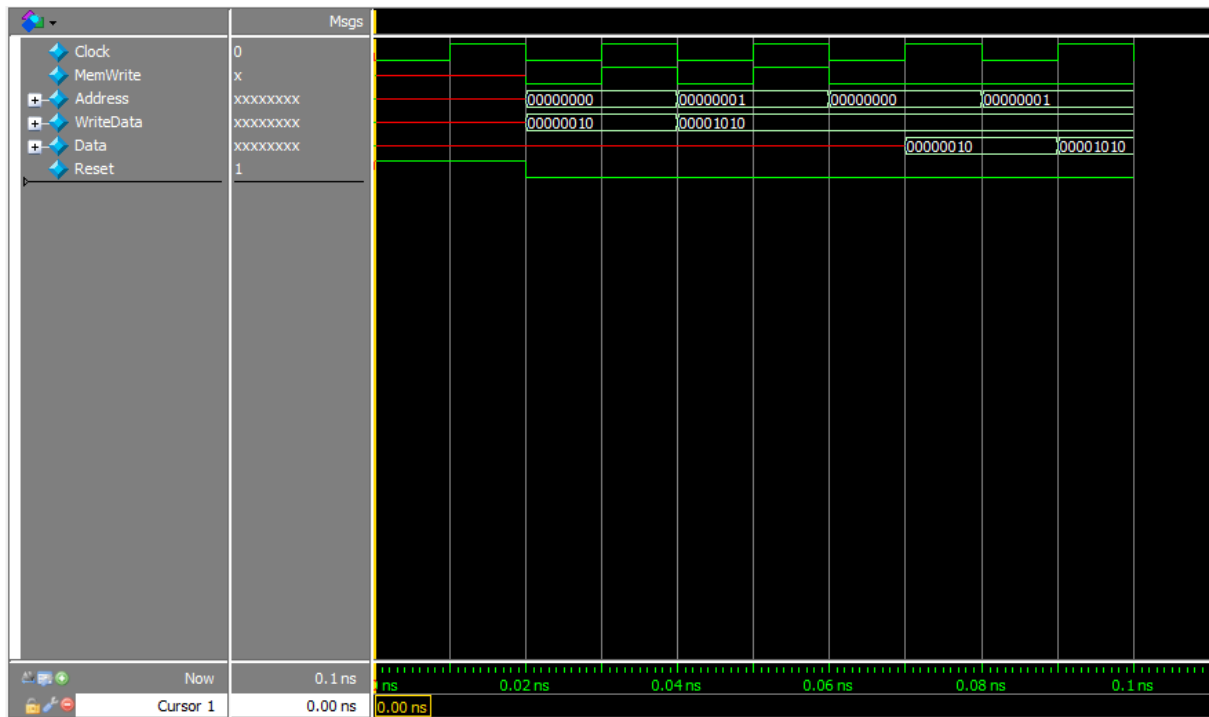O testbench foi escrito para testar a memória de dados, ele consiste em escrever no 1º endereço (00000000) o número 2(00000010) e escrever no 2º endereço (00000001) o número 10(00001010), e depois colocar a saída da memória de dados com o conteúdo do primeiro endereço de memória e depois do segundo endereço de memória.



A simulação foi como o esperado.  
O wave.do foi salvo na pasta data\_memory\_simulation.